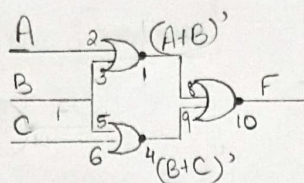


> PRE-LAB:-
 For Obj. 1 →
 a) $F = (A+B)(B+C)$




b)

Inputs			Outputs		
A	B	C	$(A+B)$	$(B+C)$	$F = (A+B)(B+C)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

For Obj. 2 →

2) $F = \prod M(2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)$

$\Rightarrow F = (A+B')(B+C')$

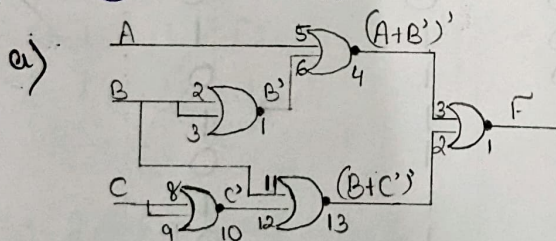


b)

Inputs			Outputs				
A	B	C	B'	C'	$A+B'$	$B+C'$	$F = (A+B')(B+C')$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0

For Obj. 3 →

$$F = ((C(A+B)C') + D)E'$$

a)

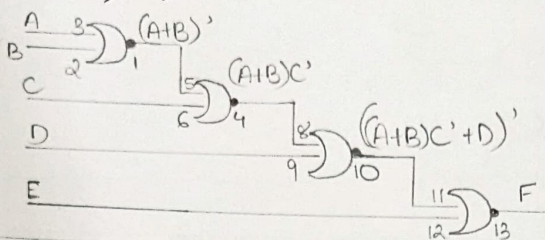

Inputs					Outputs				
A	B	C	D	E	C'	E'	(A+B)	(A+B)C'	((A+B)C'C + D)E' = F
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

LAB →

Components Required →

Sb. No.	Name of the Component	Specification	Quantity
1	7402 IC	2 input NOR Gate	2
2	Universal Trainer Kit	-	1
3	Connecting Wires	23 SWG	As required

Observations →

For Obj. 1 → $F = (A+B)(B+C)$

Inputs			Theoretical Output	Practical Output
A	B	C	$F = (A+B)(B+C)$	
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

For Obj. 2 → $F = \Pi M(2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)$

$$\Rightarrow F = (A+B')(B+C')$$

Inputs			Theoretical Output	Practical Output
A	B	C	$F = (A+B')(B+C')$	
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Forc Obj. 3 $\rightarrow F = ((A+B)C' + D)E'$


Inputs					Theoretical Output $F = ((A+B)C' + D)E'$	Practical Output
A	B	C	D	E		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0

Inclusion →


This experiment implements Boolean function using logic gates. Some basics of logic gates (NOR) in sum of product representation of equations & their implementation using 7402 IC NOR logic gates.

IV) Post-LAB →

1) $F = AC + AD + B'D$

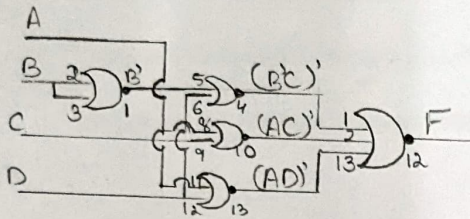


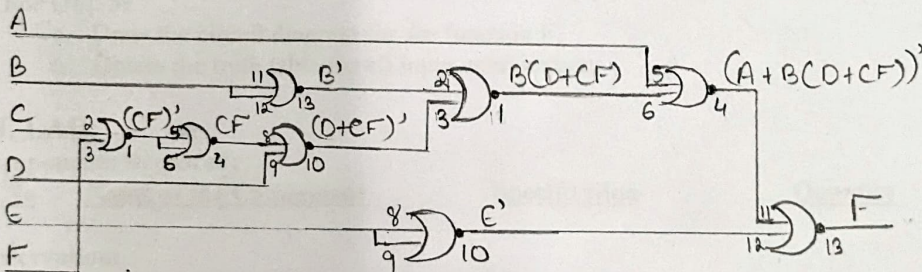2) $F = AE + BDE + BCEF$
 $= E(A + BD + BCF)$
 $= E(A + B(CD + CF))$



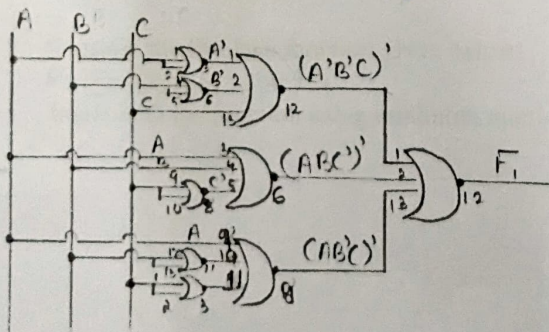3) $F = \sum m(2, 3, 8, 9, 14, 15)$

$= A'B'C + ABC' + AB'C$
 $= [(A'B'C + ABC' + AB'C)']'$
 $= [(A'B'C)' \cdot (ABC')' \cdot (AB'C)']' = F_1$



AB \ C	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃ 1	m ₂ 1
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₈ 1	m ₉ 1	m ₁₁	m ₁₀
10	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅ 1	m ₁₄ 1

→ A'B'C (m₃, m₂)
 → ABC' (m₈, m₉)
 → AB'C (m₁₅, m₁₄)